3250105856 郑逸枫 21号桌
10.26.

预备实验：替代法：$R_g = R_2 = 24k\Omega$ 与标记值一致
中值法：$R_g = R_2 = 23.5k\Omega$，$I_G = \frac{1}{2}I_B = 0.5mA$.

1. 5mA 电流表
满偏时，调节分流电阻 $R_1 = 59\Omega$ 对应 $R_g = 4R_1 = 236\Omega$（由 $I_g R_g = (15-I_g)R_1$ 得）

改装电流表读数	I_G(mA)	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
标准电流表读数	I_B(mA)	1.00	1.90	2.90	3.80	5.00
改装电流表示值误差	ΔI(mA)	0.00	0.10	0.10	0.20	0.00

$I_G = 5I_{小表头}$

2. 5V 电压表
满偏时，调节分压电阻 $R_3 = 954\Omega$

改装电压表读数	V_G(V)	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
标准伏特表读数	V_B(V)	1.00	1.90	2.90	3.80	5.00
改装电压表示值误差	ΔV(V)	0.00	0.10	0.10	0.20	0.00

3. 欧姆表

实验序号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
外接电阻	$R_x(\Omega)$	3000	3000	600	500	4000	3000	2500	2000	1100	500
电流计读数	I_x(mA)	0.98	0.20	0.38	0.41	0.5	0.56	0.62	0.78	0.88	