1号桌
郑逸枫
3250105856

$U = 3.04\ V$

K ($K=\frac{R_1}{R_2}$)	R_1	R_2	$R_S(\Omega)$	$R_S'(\Omega)$	Δd	$\sigma R^*(\Omega)$	S
1	300.0	300.0	229.9	230.1	9	0.1	20691
1	300.0	300.0	229.6	229.5	7	0.1	16065
1	300	300	229.4	229.5	1.2	0.1	2753
2	600	300	114.7	457.1			
3	900	300	76.20	685.4			
10	300.0	30.0	23.00	2283.2			

可见 R_1, R_2 绝对值越小，S越高

未知电阻 $R_1 = R_2 =$ 500.0 Ω　　$R_3 = 5.0.0\ \Omega$

	1	2	3	4	5	6	7	8
t/℃	25.0	30.0	35.1	40.0	45.0	50.0	55.1	60.1
U/mV	33.5	39.6	45.3	51.1	56.8	62.7	68.3	74.2

ΔR

R_t

α